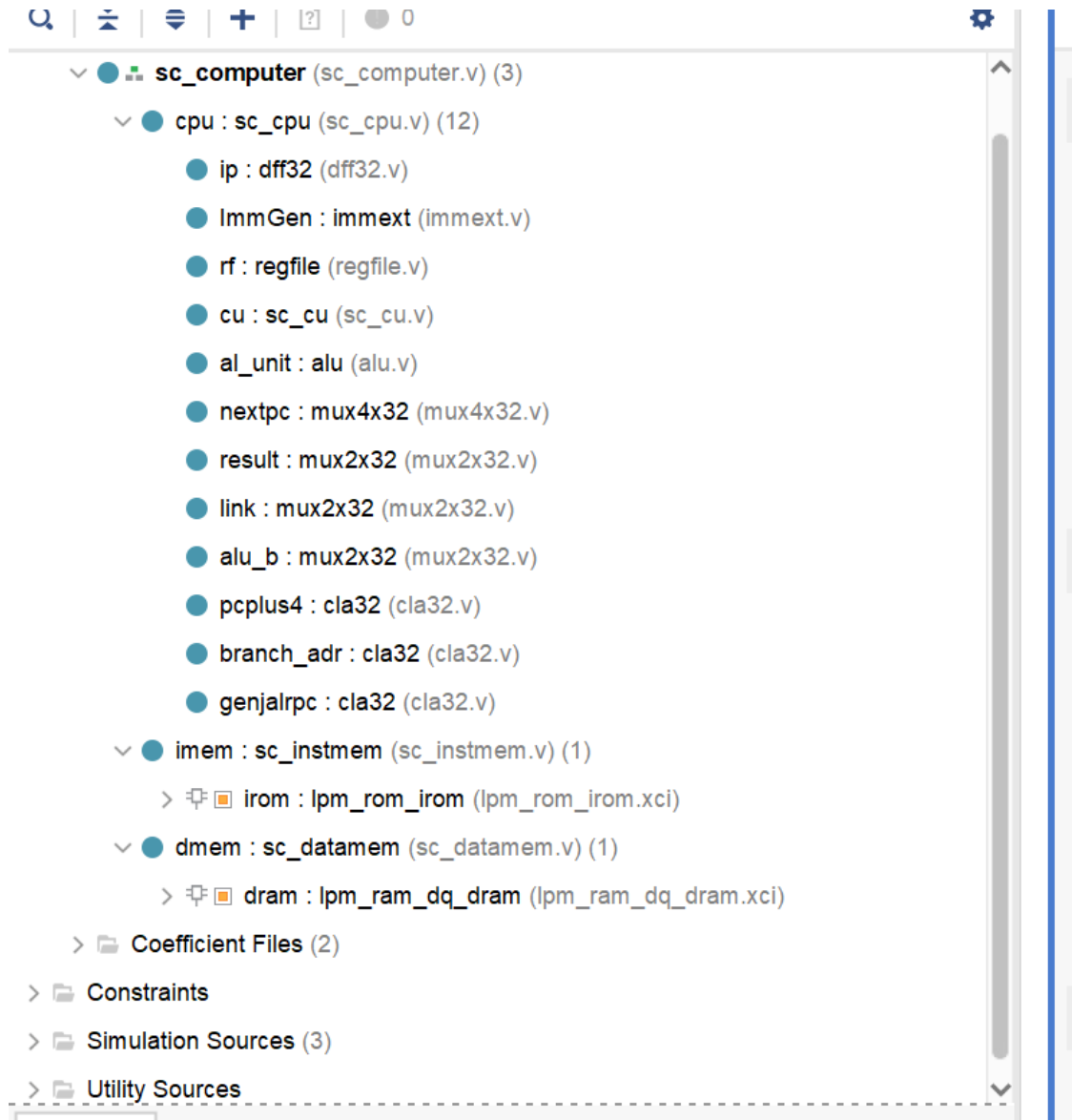


1. 实验目的

1. 掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径。
2. 掌握Vivado 仿真方式。

2. 设计思路

1. 从前序实验中导入已完成的各个模块本次实验中所需完成的模块，并完成指令rom 和数据 ram 的例化




2. 实现sc_cpu.v

```
//register file, mux2x32, regfile
```


```
regfile rf(
    .clk(clock),
    .clrn(resetn),
    .rna(inst[19:15]),
    .rnb(inst[24:20]),
    .qa(ra),
    .qb(data),
    .wn(inst[11:7]),
    .we(wreg),
    .d(regf_din)
);
```

寄存器

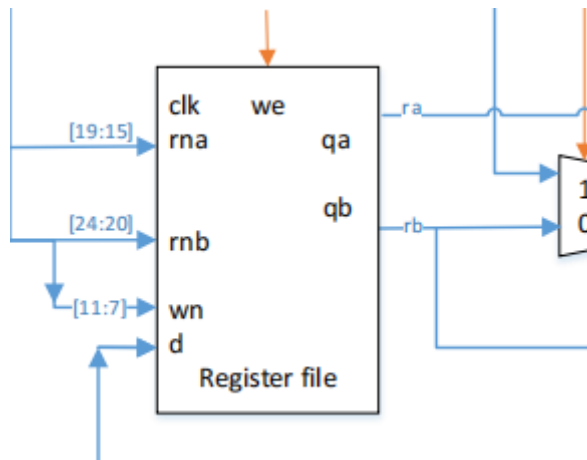

 
2. 用aluimm决定alub

```
mux2x32 alu_b(
    .s(aluimm),
    .a1(immediate),
    .a0(data),
    .y(alub)
);
```




 3. alu

```
alu al_unit(
    .a(ra),
    .b(alub),
    .aluc(aluc),
    .s(aluout),
    .z(zero)
);
```



4. 三个加法器 分别计算分支/跳转/顺序情况下的下一条指令地址、

 


```
cla32 pcplus4(
    .pc(pc),
    .x1(32'h4),
    .p4(p4)
);
```


```
cla32 branch_adr(
    .pc(pc),
    .x1(immediate),
    .p4(branchpc)
);
```

```
cla32 genjalrpc(
    .pc(ra),
    .x1(immediate),
    .p4(jalrpc)
);
```

5. 四路选择器 根据 pcsource 给出下一条指令地址

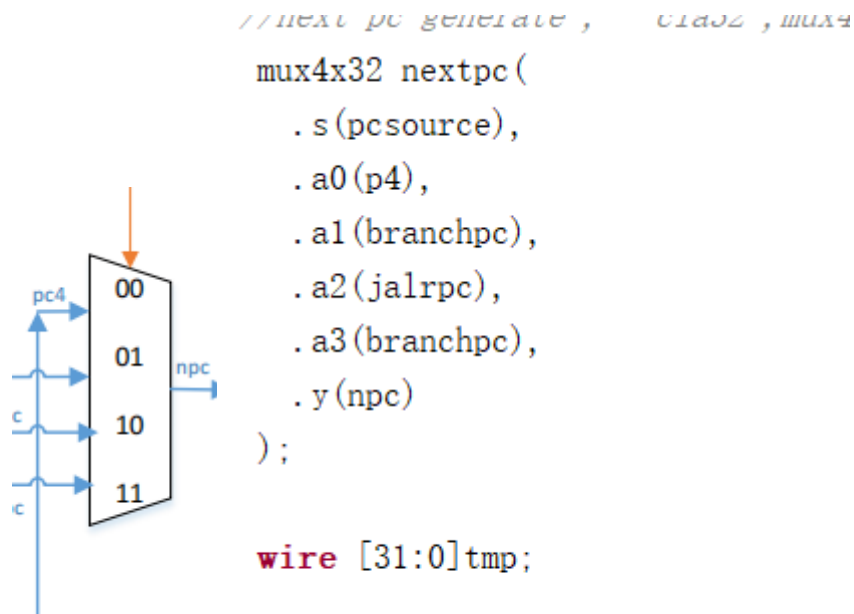

 6. 两个二路选择器 根据 m2reg 和 pcsource[1]决定写回寄存器的内容



```

mux2x32 result(
    .s(m2reg),
    .a1(mem),
    .a0(aluout),
    .y(tmp)
);

mux2x32 link(
    .s(pcsourse[1]),
    .a0(tmp),
    .a1(p4),
    .y(regf_din)
);



```


3. 进行仿真


将仿真时长调至1600ns，得到如下结果

由此得出1515ns指令执行结束，最后的指令地址为0000007c；最后一条指令为0000006f；此时x18寄存器的值为0001ffff，与指导书结果一致。

790ns后，寄存器x19的值为0000000a，说明sw,lw执行正确

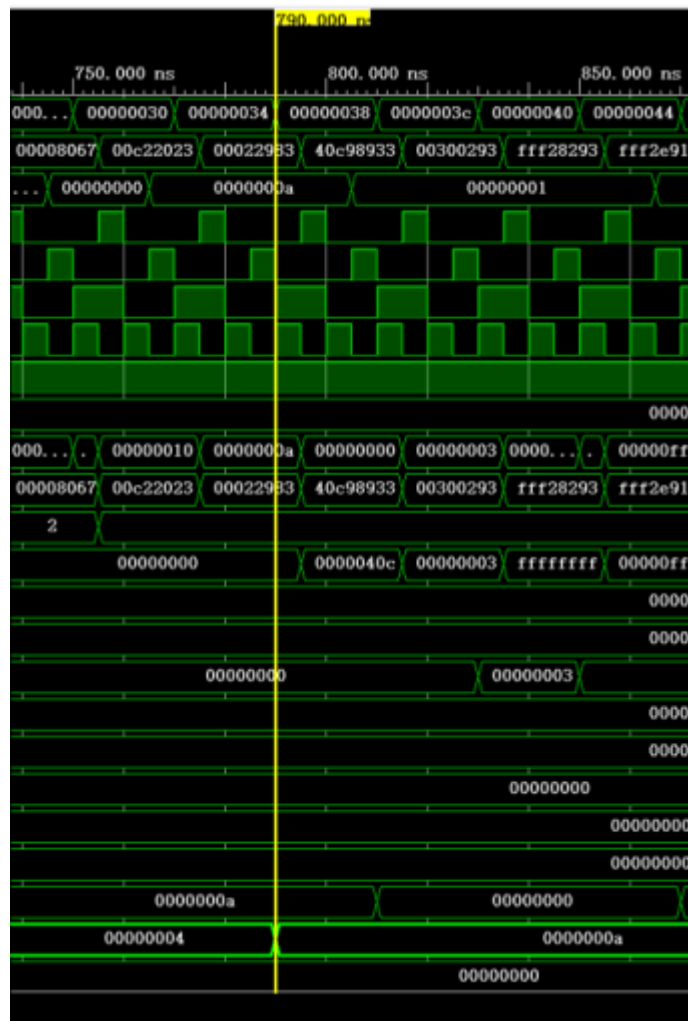 

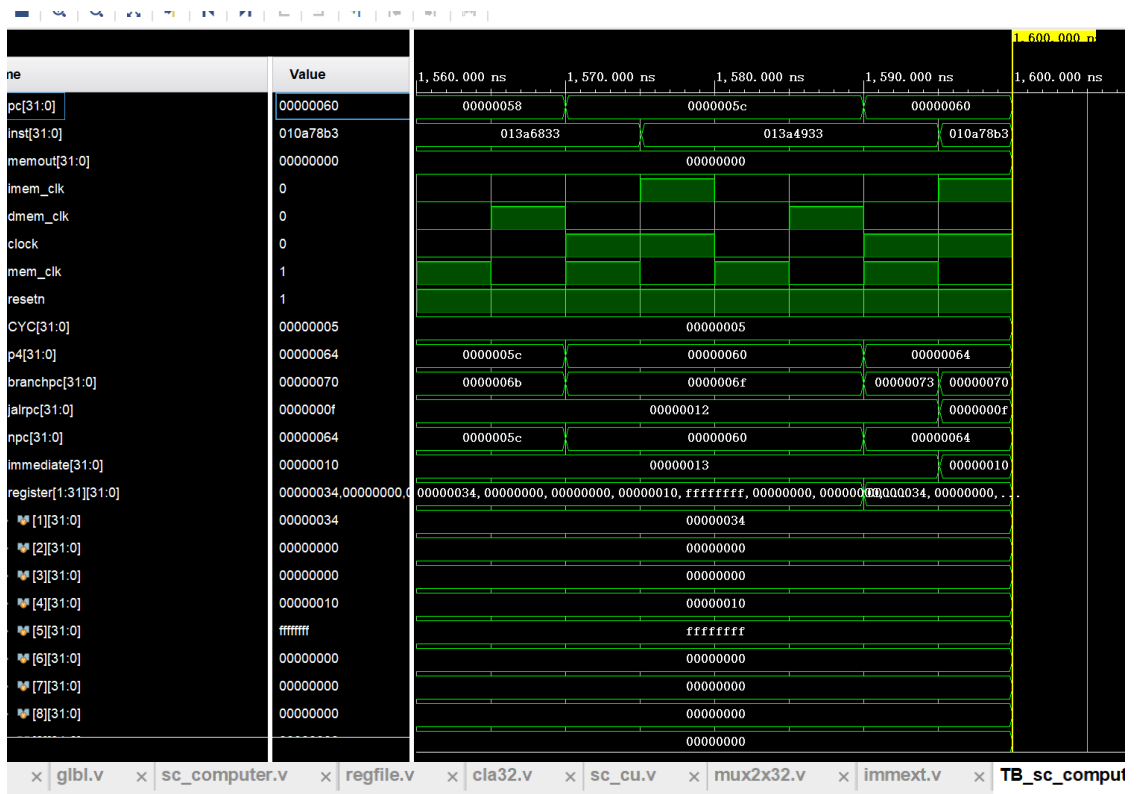

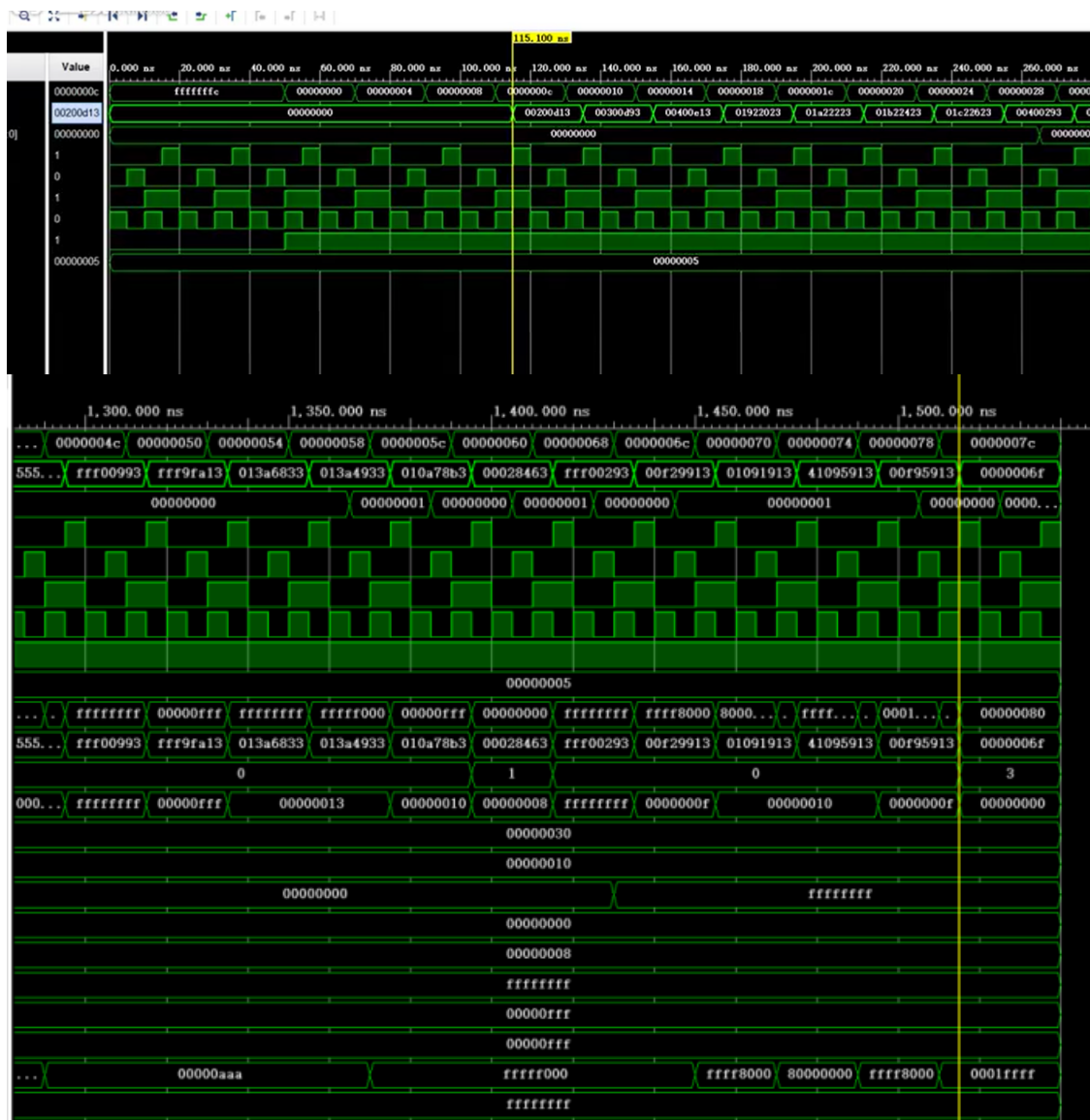

4. 拓展思考：对比Ripes软件生成的框架图，本次完成的数据通路其实使用了许多不必要的 FPGA 资源，考虑尽量减少使用硬件资源，用于产生branchpc 和jalrpc 地址的加法器是可以省掉的，同样使用ALU来计算目标地址，这样也能省掉四选—多路选择器。最终我们仅使用二选—多路选择器即可完成完整的数据通路。

Ripes使用的是二路选择器来完成数据通路，用于用于产生branchpc 和jalrpc 地址的加法器也省掉了。

